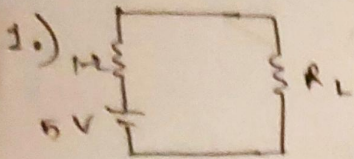



22/09/23

## ASSIGNMENT 2...



for Voltage to be stiff

$$\underline{R_L \geq 100 R_s}$$

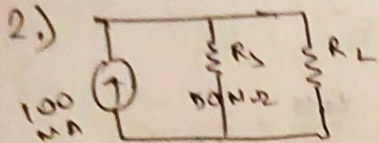we know for current to  
approx stiff  $R_L \leq \frac{1}{100} R_s$ 

$$R_L \leq \frac{1}{100} \times 50 \times 10^6$$

$$\underline{R_L = 5 \times 10^5 \Omega}$$


3.)  $R = 0.1 \Omega$

$$i = 5 A$$

voltage drop  $\Rightarrow V = iR$ 

$$V = 0.1 \times 5$$

$$\underline{V = 5 V}$$

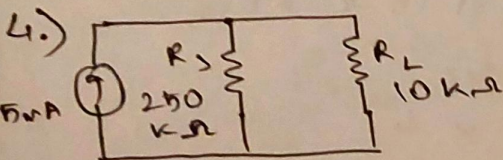

$$R_{eq} = \frac{250 \times 10}{250 + 10}$$

$$\Rightarrow \frac{250 \times 10}{260} \Rightarrow R_{eq} = 9.61 \Omega$$

$$R_L \leq \frac{1}{100} R_s$$

$$10 \times 10^3 \leq \frac{1}{100} \times 250 \times 10^3 \Rightarrow 10 \times 10^3 \neq 2500$$




Condition for  $R_s \neq R_L$  are not satisfied  
so it is not stiff current.

5.) For stiff current  $R_s \geq 100 R_L$

$$R_s \geq 100 \times 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_s \geq 1000 \text{ k}\Omega$$

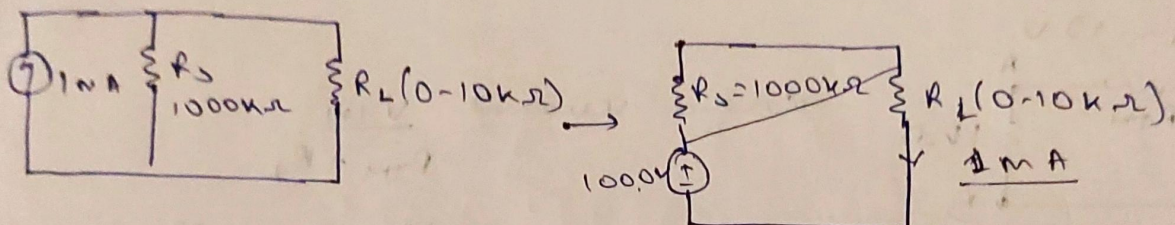Main value of  $R_s$  should be  $1000 \text{ k}\Omega$




$$\frac{R_s}{R_s + R_L} \times I = I \text{ mA}$$

$$\frac{1000 \text{ k}\Omega}{1010 \text{ k}\Omega} \times I = 1 \times 10^{-3}$$

$$I = 10^{-3} \times 0.99 \approx \underline{9.9 \times 10^{-4}}$$

6.



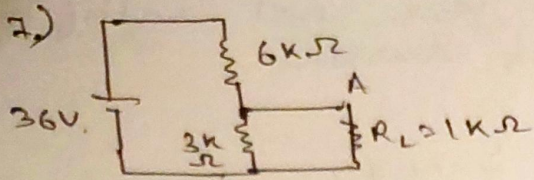


$$R_{TH} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = \frac{24}{9} = 2k\Omega$$

36 V source is decreased to 12V

$$R_{TH} = 2k\Omega$$

$$V_{TH} = 12V$$

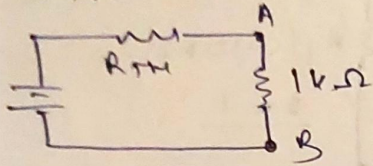


load current  $\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L}$

$$\Rightarrow \frac{12}{(2+1)k\Omega} \Rightarrow \frac{12}{3 \times 1000} \Rightarrow \frac{12}{3 \times 10^3}$$

$$\Rightarrow 4 \times 10^{-3} A$$

$$\Rightarrow 4mA$$

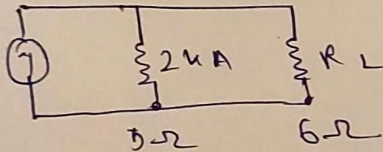
8.)  $I_{Norton} = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{12}{2k\Omega} = 6mA$




$$R_{TH} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2k\Omega$$

Norton's circuit.

In Norton's theorem

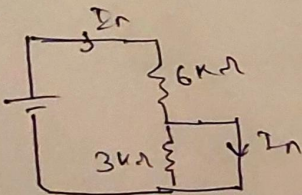


(3kΩ is short)

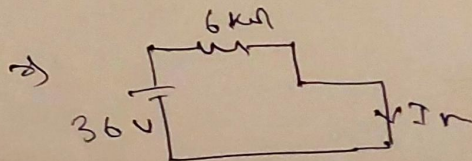

$$I_N = 6 \times 10^{-3} A$$

9.)



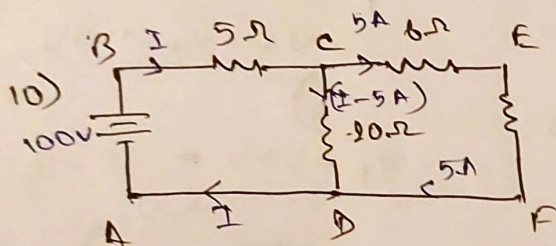

for loop ABCD.

$$100 - 5I - 20(I - 5) = 0$$

$$100 - 5I - 20I + 100 = 0$$

$$I = 8 \text{ A}$$


for loop ABFEF:-

$$100 - 5I - 30 - 5R_L = 0 \quad (I = 8)$$

$$100 - 40 - 30 - 5R_L = 0$$

$$30 = 5R_L$$
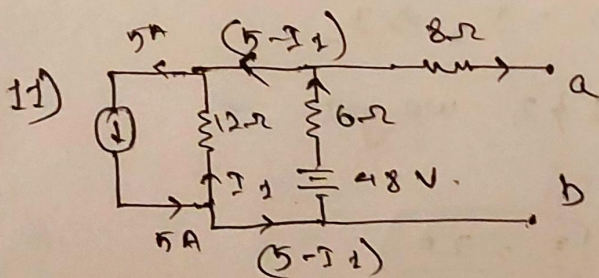
$$R_L = 6 \Omega \quad \leftarrow \text{Ans}$$



$$48V - 6(5 - I_1) - 12I_1 = 0 \Rightarrow 48 - 30 + 6I_1 + 12I_1 = 0$$

$$\Rightarrow 18 + 18I_1 = 0$$

$$I_1 = -1 \text{ A}$$

(-ve mean opposite dir)





$$V_B + 48 - 6(9 - (-1)) = -81 = V_A$$

$$V_B + 48 - 6(6) = V_A$$

$$\therefore V_A - V_B = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = 48 - 36 = 12V$$

$$R_{TH} = \frac{12 \cdot 6}{12 + 6} + 8 = \frac{24 \cdot 6^2}{185} \Rightarrow 4 + 8 = \underline{12 = R_{TH}}$$

Thevenin's circuit

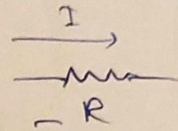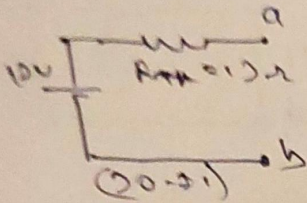

(D)

$$V_A - 30V + 80V = V_B$$

$$V_A - V_B = 110V$$

(L)

$$V_A - 30V + 180 = 100 = V_B$$

$$V_A + V_B = 50$$

In loop CDGH:-

$$-5I_2 - 10(20 - I_1) + 40I_1 = 0$$

$$-5I_2 - 200 + 10I_1 + 40I_1 = 0$$

$$10I_1 - I_2 = 40 \rightarrow (1)$$

In loop ABCH:-

$$100 + 5I_2 = 0 \Rightarrow -100 = I_2 \Rightarrow I_2$$

$$\boxed{I_2 = -20A} \text{ From eq 1 \& 2 we get}$$

$$10I_1 - (-20) = 40,$$


$$10I_1 + 20 = 40$$

$$\boxed{I_1 = 2A}$$

$$R_{TH} = \frac{10 \times 40}{10 + 40} + 8 = \frac{400}{50} + 8 = 16\Omega$$



Thevenin's circuit

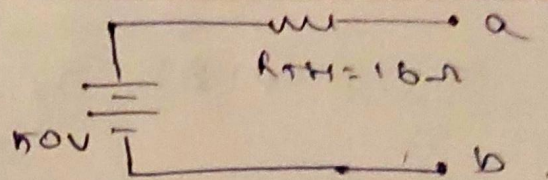

$$R_{TH} = \frac{10 \times 40}{10 + 40} + 8 = 16\Omega$$

$$V_B = 40(2) + 30 + 8(2) = V_a$$

$$V_B = 80 + 30 = V_a \Rightarrow V_B - V_a = 50V$$

$$V_B - V_a = V_{TH} = 50V.$$